

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Ю.И.Беззубов, В.П.Карасева

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Методические указания к лабораторной работе Э11 по курсу общей физики

Под редакцией С.Н.Тараненко

Издательство МГТУ, 1993

Рассмотрены основные законы постоянного тока и их применение к электрическим цепям. Дан компенсационный метод измерения ЭДС источника. Для студентов 2-го курса.

Цель работы - изучение законов, действующих в электрических цепях постоянного тока; ознакомление с компенсационным методом измерения электрических величин (ЭДС); освоение методики расчета погрешностей измерения физических величин.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Теоретическая часть

Электрический ток - это упорядоченное движение электрических зарядов. Основными носителями электрических зарядов являются электроны и ионы. Если электрический ток связан с движением электронов, то говорят о электронной проводимости, а если с движением ионов, то о ионной проводимости. Электронной проводимостью обладают металлы, а ионной - электролиты. В ионизированных газах электрический ток обусловлен движением как электронов, так и ионов. В полупроводниках наряду с электронной имеет место и дырочная проводимость. Большинство чистых жидкостей являются плохими проводниками электрического тока. Это означает, что в них мало свободных носителей электрических зарядов. Растворы солей, кислот и щелочей в воде и некоторых других жидкостях хорошо проводят ток. Это обусловлено тем, что молекулы растворимого вещества диссоциируют, т.е. распадаются на положительные и отрицательные ионы. Если ионы не образуются, то такой раствор не является проводящей средой.

Для того чтобы в проводящей среде существовал постоянный ток, необходимо наличие в ней электрического поля, отличающегося от электростатического (кулоновского) поля. Такие поля называют сторонними. Стороннее и электростатическое поля обуславливают действие сторонних \mathbf{F}^* и кулоновских \mathbf{F} сил на электрические заряды и их упорядоченное движение. Физическая природа сторонних сил различна. Например: в гальванических элементах - это силы молекулярного взаимодействия; в термоэлектрических устройствах (термопарах) - силы давления электронного газа; в электрических генераторах - силы вихревого электрического поля- и т.д.

Электростатические и сторонние поля характеризуются векторами напряженностей \mathbf{E} и \mathbf{E}^* . Напряженность стороннего поля определяется отношением силы \mathbf{F}^* , действующей на единичный

положительный пробный заряд q к величине этого заряда $\mathbf{E}^* = \frac{\mathbf{F}^*}{q}$. Аналогично определяется

напряженность электростатического поля.

Интегральной количественной характеристикой электрического тока является сила тока, которая определяет величину заряда dq , переносимого через поперечное сечение проводящей среды S за единицу времени ($I=dq/dt$). За направление тока принимают направление перемещения носителей положительного заряда. Дифференциальной характеристикой электрического тока является вектор плотности тока \mathbf{j} . Модуль этого вектора равен отношению силы тока, протекающего через элементарную поверхность, расположенную в данной точке перпендикулярно на-

правлению движения носителей заряда, к ее площади ($I = dI/dS_{\perp}$). За направление вектора \mathbf{j} принимают направление вектора скорости \mathbf{U}_+ упорядоченного движения носителей положительного заряда. При наличии в проводящей среде носителей положительных и отрицательных зарядов, плотность которых ρ_+ и ρ_- соответственно, вектор плотности тока имеет вид

$$\mathbf{j} = \rho_+ \mathbf{U}_+ + \rho_- \mathbf{U}_- \quad (1)$$

где \mathbf{U}_- - скорость упорядоченного движения носителей отрицательных зарядов.

Одной из характеристик проводящей среды является подвижность μ носителей заряда, которая определяет собой среднюю скорость U , приобретаемую носителями в электрическом поле единичной напряженности, т.е.

$$\mu = U/E \quad (2)$$

С учетом (2) соотношение (1) можно представить как

$$\mathbf{j} = (\rho_+ \mu_+ + \rho_- \mu_-) \mathbf{E}$$

где μ_+ μ_- подвижность носителей положительных и отрицательных зарядов.

В металлах, где носителями зарядов являются электроны, подвижность узлов кристаллической решетки $\mu_+ = 0$, поэтому вектор плотности тока

$$\mathbf{j} = \rho_- \mu_- \mathbf{E} \quad (3)$$

При совместном действии электростатического и стороннего полей в проводящей среде возникает ток плотностью

$$\mathbf{j} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{E}^*) \quad (4)$$

где σ - удельная электропроводность среды.

Величину σ^{-1} называют удельным электрическим сопротивлением.

Зная вектор плотности тока в каждой точке поверхности S , можно определить силу тока, протекающего через эту поверхность, как поток вектора \mathbf{I} :

$$\mathbf{I} = \int_S (\mathbf{j}, d\mathbf{S}) \quad (5)$$

С энергетической точки зрения электростатическое поле характеризуется разностью потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ между двумя точками (1 и 2) поля. Эту разность можно представить в виде отношения работы A_{12} , совершаемой силами этого поля при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 с большим потенциалом φ_1 в точку 2 с меньшим потенциалом φ_2 , к величине заряда:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = A_{12}/q.$$

Стороннее поле характеризуется ЭДС. Ее можно представить в виде отношения работы A_{12}^* сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2, к величине заряда:

$$\mathcal{E}_{12} = A_{12}^*/q.$$

для электростатического и стороннего полей

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 (\mathbf{E}, d\mathbf{l}) \quad (6)$$

и

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 (\mathbf{E}^*, d\mathbf{l}) \quad (7)$$

где $d\mathbf{l}$ - вектор перемещения.

Интеграл (6), вычисленный по замкнутому пути, определяет циркуляцию вектора \mathbf{E} и всегда равен нулю ($\oint (\mathbf{E}, d\mathbf{l}) = 0$). Интеграл (7), вычисленный также по замкнутому пути, опреде-

ляет ЭДС, действующую на этом пути ($\mathcal{E} = \oint (\mathbf{E}^*, d\mathbf{l})$).

Различают однородный и неоднородный участки электрической цепи. Однородным называют участок, на котором действуют только кулоновские силы. Участок электрической цепи, где наряду с кулоновскими действуют и сторонние силы, называют неоднородным.

 


Рис.1

Рассмотрим неоднородный участок 1-2 электрической цепи, по которому течет постоянный ток I (рис. 1). Поперечное сечение проводника тока может быть непостоянным. Пусть ось проводника является линией тока, а ток течет от сечения 1 к сечению 2. Выделим элемент проводника, плоскость которого перпендикулярна линии тока, а толщина элемента равна dl . Из-за малости элемента плотность тока будет одинаковой во всех его точках. Применим уравнение (4) к указанному элементу, умножив скалярно обе части на $d\mathbf{l}$:

$$(\mathbf{j}, d\mathbf{l}) = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{E}^*, d\mathbf{l}) \quad (8)$$

Разделим левую и правую части уравнения (8) на σ проинтегрируем по длине провода от сечения 1 до сечения 2:

$$\int_1^2 \frac{(\mathbf{j}, d\mathbf{l})}{\sigma} = \int_1^2 (\mathbf{E}, d\mathbf{l}) + \int_1^2 (\mathbf{E}^*, d\mathbf{l}) \quad (9)$$

Преобразуем первый интеграл. Заменим $(\mathbf{j}, d\mathbf{l})$ на $I_l dl$

(где I_l - проекция вектора \mathbf{I} на направление вектора $d\mathbf{l}$), а затем примем $I_l = I/S$. Так как сила тока одинакова во всех сечениях цепи, то ее можно вынести за знак интеграла. В результате

$$\int_1^2 \frac{\vec{j} d\vec{l}}{\sigma} = J \int_1^2 \frac{d\mathbf{l}}{\sigma S} = JR \quad (10)$$

где R - полное сопротивление участка 1-2 цепи.

С учетом соотношений (6) и (7) равенство (9) примет вид

$$IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12} \quad (11)$$

где $(\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ - работа, совершаемая кулоновскими и сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда (эту работу называют электрическим напряжением на данном участке цепи).

Уравнение (11) является выражением закона Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме. Отметим, что сила тока и ЭДС являются алгебраическими величинами.

При записи уравнения (11) для конкретного участка электрической цепи исходят из того, что φ_1 и φ_2 - потенциалы начальной и конечной точек участка. Ток считается положительным, если его направление совпадает с выбранным направлением перемещения (т.е. от точки с потенциалом φ_1 к точке с потенциалом φ_2); ЭДС считается положительной, если перемещение на участке действия сторонних сил осуществляется в сторону возрастания потенциала.

Рассмотрим замкнутую электрическую цепь (рис. 2), состоящую из источника с ЭДС \mathcal{E}_1 и внешних резисторов R_1 и R_2 . Источник обеспечивает к цепи постоянство силы тока. На основа-

нии закона Ома для замкнутой цепи,

$$I = \frac{\mathcal{E}_1}{R_1 + R_2 + r_0} \quad (12)$$

Выберем направление перемещения в электрической цепи против часовой стрелки. На однородном участке 1 - R₂ - 2 направление тока совпадает с направлением действия сил электрического поля, т.е. от точки 1 с большим потенциалом φ₁ к точке 2 с меньшим потенциалом φ₂. Внутри источника ток направлен под действием сил стороннего поля от «минуса» к «плюсу».

 


Рис.2

Для неоднородного участка цепи 2 - ε₁ - R₁ - 1 закон Ома будет представлен так: (см. рис.2) закон Ома будет представлен так

$$I = \frac{\varphi_2 - \varphi_1 + \mathcal{E}_1}{R_1 + r_0} \quad (13)$$

где r₀ - внутреннее сопротивление источника.

Из (13) с учетом (12) следует, что

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \mathcal{E}_1 \left(1 - \frac{R_1 + r_0}{R_1 + R_2 + r_0} \right) \quad (14)$$

Из соотношения (14) видно, что в рассматриваемой схеме при указанной полярности источника всегда φ₁ - φ₂ > 0. Разность потенциалов можно изменять с помощью резистора R₂.

Включим в ранее рассмотренную электрическую цепь дополнительный источник с ЭДС ε₂ (рис. 3), что позволит увеличить силу тока в цепи:

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2 + 2r_0} \quad (15)$$

Тогда разность потенциалов между точками 1 и 2 неоднородного участка 2 - ε₁ - R₁ - 1 можно выразить как

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \mathcal{E}_1 - I_1 (R_1 + r_0) = \frac{\mathcal{E}_1 (R_2 + r_0) - \mathcal{E}_2 (R_1 + r_0)}{R_1 + R_2 + 2r_0} \quad (16)$$

 


Рис.3

Из формулы (16) следует, что при

$$\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 \frac{R_2 + r_0}{R_1 + r_0}$$

разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ равна нулю. Увеличение значения ЭДС \mathcal{E}_2 приведет к тому, что разность потенциалов изменят знак (т.е. $\varphi_1 - \varphi_2 < 0$).

Как видно из формулы (16), при постоянных значениях R_1 и r_0 между разностью потенциалов и силой тока в цепи существует линейная зависимость. Это дает возможность, построив экспериментальный график зависимости $\varphi_1 - \varphi_2 = f(I)$ для исследуемого участка цепи, найти графически значение ЭДС, действующей на данном участке.

Экспериментальная часть.

Принципиальная схема установки приведена на рис. 4. Она позволяет включать в электрическую цепь резистор (R_1 либо R_3) и обеспечивать изменение полярности подключения вольтметра, измеряющего разность потенциалов между точками 1 и 2 цепи. Когда движок потенциометра R_4 находится в крайнем левом положении, т.е. в точке О, то реализуется электрическая цепь, показанная на рис. 2; при замкнутом ключе К напряжение U , снимаемое с потенциометра

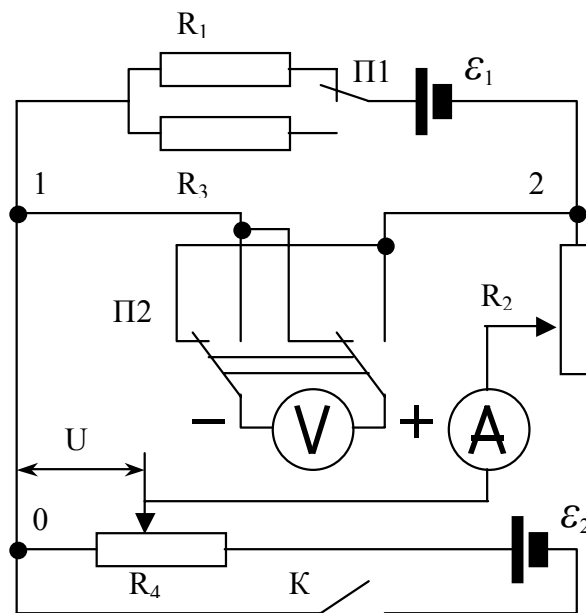


Рис. 4

R_4 , является аналогом ЭДС \mathcal{E}_2 , указанной на рис. 3.

В лабораторной установке источниками тока являются выпрямители, которые питаются от сети ~ 220 В.

Порядок выполнения эксперимента следующий.

1. Собрать электрическую цепь лабораторной установки согласно принципиальной схеме (см. рис. 4), Для подготовки установки к работе необходимо:

- выключатель К поставить в положение ВЫКЛ.;
- переключатель П2 установить в положение «+»;
- ручку потенциометра R_4 повернуть против часовой стрелки до упора, что соответствует положению движка в точке О;
- при помощи переключателя П1 установить в цепи резистор R_1 .

2. Включить установку в сеть. Изменяя резистором R_2 силу тока в цепи, получить десять точек зависимости $\varphi_1 - \varphi_2 = f(I)$. Такое же количество точек получить при наличии в цепи резистора R_3 . Результаты вписать в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	R_1		R_3	
	I, мА	$(\varphi_1 - \varphi_2)$, В	I, мА	$(\varphi_1 - \varphi_2)$, В
1				
.				
.				
.				
10				

3. Изучить зависимость $\varphi_1 - \varphi_2 = f(I)$ при наличии в цепи двух источников ЭДС, для чего:

- выключатель К поставить в положение ВКЛ.;
- переключатель П2 установить в положение «-»;
- резистор R_2 повернуть в крайнее левое положение, а потенциометром R_4 установить ток в

цепи, при котором $\varphi_1 - \varphi_2 < 0$ (значение тока указано на панели установки).

4. Вращая ручку потенциометра R_2 получить по десять точек исследуемой зависимости (для R_1 и R_3), а данные занести в таблицу (аналогичную табл. 1). Из десяти точек одни должны соответствовать отрицательной ($\varphi_1 - \varphi_2 < 0$), а другие положительной ($\varphi_1 - \varphi_2 > 0$) разности потенциалов.

Замечание. При изменении знака разности потенциалов необходимо изменить и полярность подключения вольтметра.

5. По данным таблиц построить четыре графика зависимости $\varphi_1 - \varphi_2 = f(I)$ в одной системе координатных осей, а затем, продолжив их до пересечения с осью ординат, определить численные значения ЭДС источника \mathcal{E}_1 , Вычислить среднее значение ЭДС $\overline{\mathcal{E}_1}$.

Замечание. Масштабы координатных осей рекомендуется выбирать таким образом, чтобы можно было фиксировать десятые доли измеряемых величин.

6. Рассчитать полное сопротивление R неоднородных участков цепи, используя зависимость $R = |\Delta\varphi|/|\Delta I|$ (где $|\Delta\varphi|$ - модуль приращения разности потенциалов, соответствующий модулю приращения тока $|\Delta I|$). При этом значение приращения тока должно быть максимально возможным.

Анализ и обработка результатов измерений. При анализе экспериментальных данных может обнаружиться их случайный разброс. Это обусловлено рядом причин: а) применением в установке в качестве источников тока выпрямителей, питаемых от сети (так как, колебания напряжения в ней ведут к изменению тока и разности потенциалов); б) неверным отсчетом показаний электроизмерительных приборов (из-за параллакса); в) невнимательностью экспериментатора. В процессе измерения может, например, иметь место: а) систематическая погрешность, вызван-

ная нагревом резисторов, а значит, и изменением их сопротивления; б) систематическая погрешность приборов из-за неправильной разметки шкал. При наличии разброса экспериментальных точек построение графиков зависимости $\varphi_1 - \varphi_2 = f(I)$ необходимо осуществлять так чтобы отклонения этих точек в обе стороны от графика было примерно одинаковым, что обеспечит усреднение полученных данных.

Порядок анализа и обработки результатов измерений следующий,

1. Рассчитать инструментальную погрешность измерения разности потенциалов и силы тока для первой и десятой точек одной из зависимостей $\varphi_1 - \varphi_2 = f(I)$. Относительную погрешность определяют по формуле

$$\varepsilon = K \frac{\alpha_N}{x \cdot 100}$$

где K - класс точности электроизмерительного прибора; α_N - нормирующее значение измеряемой величины; x - измеряемая величина.

Абсолютную погрешность измеряемых величин вычислить по формуле $\Delta = \varepsilon \cdot x$ и указать ее в виде доверительного интервала на соответствующем графике.

2. Оценить погрешность среднего значения ЭДС $\bar{\mathcal{E}}$. С этой целью вычислить полуширину доверительного интервала для доверительной вероятности $P = 0,68$ по формуле [3]:

$$\Delta \bar{\mathcal{E}} = t_{p,f} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - \bar{\mathcal{E}})^2}{n(n-1)}}$$

где $t_{p,f}$ - коэффициент Стьюдента; P - доверительная вероятность; $f = n - 1$.

Результат расчетов записать в виде:

$$\mathcal{E} = \bar{\mathcal{E}} \pm \Delta \bar{\mathcal{E}}, P=0,68$$

Контрольные вопросы

1. Что такое сторонние силы и какова их природа?
2. Какие величины характеризуют поле сторонних сил?
3. Как отличить однородный участок цепи от неоднородного?
4. Как направлен вектор напряженности стороннего поля внутри источника?
5. Как записать закон Ома для неоднородного участка цепи?
6. Что показывает вольтметр, подключенный к двум точкам электрической цепи?

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭДС ИСТОЧНИКА

Теоретическая часть

Компенсационный метод измерения (так называемый нулевой) состоит в том, что измеряемая величина X компенсируется (уравнивается) аналогичной величиной Y , которую изменяют до тех пор, пока результирующий эффект воздействия сравниваемых величин на прибор, например гальванометр, станет равным нулю. Этот метод применяют для измерения как электрических величин (ЭДС, напряжения, силы тока, сопротивления), так и неэлектрических (механических, оптических и др.). Последние предварительно преобразуют в электрические.

Компенсационный метод обладает высокой точностью и не вносит искажений в электрические цепи. Рассмотрим его на примере измерения ЭДС источника тока. (Использовать обычный вольтметр для таких измерений нельзя.) Напряжение на зажимах источника измеряют работой при перемещении единичного положительного заряда вдоль пути, лежащего вне источника. В этом случае

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \mathcal{E} - I r_0 = IR$$

где r_0 - внутреннее сопротивление источника; R - сопротивление внешней цепи.

Вольтметр, подключенный к зажимам источника, таким образом, покажет не ЭДС, а разность потенциалов, отличающуюся от ЭДС на значение $I r_0$.

Электрическая схема, используемая при данном методе, приведена на рис. 5. Два источника с ЭДС \mathcal{E} и \mathcal{E}_x включены навстречу друг другу. Пусть внутренние сопротивления источников равны r_0 , а сопротивление потенциометра ABC равно R . При помощи выключателя К к потенциометру присоединяется цепь с исследуемым источником и гальванометром Г.

 


Рис.5

При разомкнутом выключателе разность потенциалов между точками А и В составляет

$$\varphi_A - \varphi_B = IR_x = \frac{\mathcal{E}}{R + r_0} R_x \quad (17)$$

где R_x - сопротивление участка АВ потенциометра, Заметим, что, изменяя сопротивление R_x путем перемещения движка В потенциометра, можно регулировать $\varphi_1 - \varphi_2$ в некоторых пределах и, например, установить

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \mathcal{E}_x \quad (18)$$

Замкнем выключатель К. Для неоднородного участка В - \mathcal{E}_x - А цепи, на основании закона Ома,

$$I_1 = \frac{\varphi_B - \varphi_A + \mathcal{E}_x}{R_\Gamma + r_0} \quad (19)$$

где R_Γ - сопротивление гальванометра. Из соотношения (19) следует, что

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \mathcal{E}_x - I_1(R_\Gamma + r_0) \quad (20)$$

Из уравнения (20) видно, что равенство (18) выполняется при замкнутом ключе К тогда, когда ток, проходящий через гальванометр, равен нулю. Поэтому, полагая в формуле (17) $\varphi_A - \varphi_B = \mathcal{E}_x$, получим

$$\mathcal{E}_x = \mathcal{E} \frac{R_x}{R + r_0} \quad (21)$$

Таким образом, зная ЭДС и параметры схемы, можно определить значение ЭДС \mathcal{E}_x .

 


Рис.6

На практике формулу (21), как правило, не применяют ввиду непостоянства ЭДС \mathcal{E} и внутреннего сопротивления r_0 источника. В качестве эталонного источника ЭДС при измерениях используют нормальный элемент (НЭ) [2]. Широко распространен кадмиевый НЭ (рис. 6). Он состоит из стеклянного H-образного сосуда, в дно которого впаяны два электрода. На дне одной половины сосуда находится небольшое количество ртути и слой пасты из смеси сернокислого кадмия HgSO_4 и сернокислого кадмия CdSO_4 ; на дне другой половины - амальгама кадмия HgCd . Сосуд заполнен насыщенным раствором сернокислого кадмия. Положительным электродом в данном элементе является ртуть, а отрицательным - амальгама кадмия. ЭДС составляет, В:

$$\mathcal{E}_N = 1,01860 - 4,06 \cdot 10^{-5} \cdot (t - 20),$$

где t – температура, $^{\circ}\text{C}$.

Разность потенциалов на электродах НЭ поддерживается неизменной длительное время только при токах порядка нескольких микроампер. **(При транспортировке и во время работы переворачивать нормальный элемент категорически запрещается во избежание выхода его из строя!!!)**

Сравнение источника неизвестной \mathcal{E}_X с ЭДС нормального элемента проводят так. Добившись компенсации ЭДС элемента \mathcal{E}_X , заменяют его нормальным элементом с ЭДС \mathcal{E}_N и вновь добиваются компенсации. Тогда, согласно формуле (21)

$$\mathcal{E}_N = \mathcal{E} \frac{R_N}{R + r_0} \quad (22)$$

где R_N - сопротивление участка АВ потенциометра, при котором получена компенсация. Разделив соотношение (21) на соотношение (22), получим

$$\mathcal{E}_X = \mathcal{E}_N \frac{R_X}{R_N} \quad (23)$$

Экспериментальная часть

Принципиальная схема установки приведена на рис. 7. Посредством переключателя П обеспечивается включение в схему источников \mathcal{E}_X и \mathcal{E}_N . Резистор R_0 введен в схему для ограничения тока в цепи гальванометра Г. Участок АВС условно представляет проводящий слой потенциометра. Сопротивление участка АВ, соответствующее углу поворота α движка потенциометра, можно определить по градуировочному графику $R=f(\alpha)$. В установке угол поворота α движка потенциометра отсчитывают по угломерной шкале против часовой стрелки.

 


Рис. 7

Порядок выполнения эксперимента следующий.

1. Собрать электрическую цепь установки согласно (см. рис. 7) и подготовить ее к работе. Для этого необходимо:

- а) установить максимальное значение сопротивления резистора R_0 , повернув его ручку по часовой стрелке до упора;
- б) установить движок В потенциометра в среднее положение;
- в) включить установку в сеть (~ 220 В).

2. Добиться компенсации ЭДС элемента \mathcal{E}_X , перемещая движок потенциометра. По мере приближения стрелки гальванометра к нулю уменьшать сопротивление резистора R_0 до нуля. Полная компенсация происходит при токе (проходящем через гальванометр), равном нулю. Определить по шкале значение угла α_X движка потенциометра и записать его в табл. 2. Установить резистор R_0 и движок В в исходное положение.

Таблица 2

№ п/п	α_X	$\alpha_X - \bar{\alpha}_X$	$(\alpha_X - \bar{\alpha}_X)^2$	α_N	$\alpha_N - \bar{\alpha}_N$	$(\alpha_N - \bar{\alpha}_N)^2$
1						
.						
.						
5						

3. Добиться компенсации ЭДС нормального элемента. Нажать кнопку П и, удерживая ее, вращать движок потенциометра до полной компенсации. При этом сопротивление R_0 должно быть уменьшено до нуля. Зафиксировать значение угла α_N движка потенциометра и внести его в табл. 2.

4. Повторить пп. 2 и 3 эксперимента 5 раз. Вычислить среднее значение углов $\bar{\alpha}_X$ и $\bar{\alpha}_N$, а по графику $R=f(\alpha)$ определить соответствующие им значения \bar{R}_X и \bar{R}_N . Найти среднее значение ЭДС $\bar{\mathcal{E}}_X$ источника по формуле:

$$\bar{\mathcal{E}}_X = \mathcal{E}_N \frac{\bar{R}_X}{\bar{R}_N}$$

Порядок анализа и обработка результатов эксперимента следующий.

1. Для исключения систематических погрешностей, связанных с несовпадением указателя движка потенциометра и стрелки гальванометра с нулевой отметкой, перед проведением экспериментов необходимо убедиться в правильности их положения.

2. Оценить погрешность измерения ЭДС $\bar{\mathcal{E}}_X$ источника. Случайный разброс результатов повторных измерений углов α_X и α_N может быть вызван многими причинами. Например: а) колебаниями напряжения в сети, что приводит к изменению ЭДС исследуемого источника; б) изменением сопротивления потенциометра вследствие нагрева; в) невнимательностью экспериментатора.

Случайную погрешность измерения углов $\bar{\alpha}_X$ и $\bar{\alpha}_N$ рассчитывают по формуле

$$\Delta \bar{\alpha} = t_{p,f} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \bar{\alpha})^2}{n(n-1)}}$$

$t_{p,f}$ - коэффициент Стьюдента (принять $P = 0,68$, тогда $t_{0,68;4} = 1,2$).

Инструментальная погрешность при измерении углов обусловлена погрешностью разметки угломерной шкалы. Поскольку связь между ценой деления и пределом допускаемой инструментальной погрешности строго не устанавливается, примем $\Delta_{\text{инст}} = 1^{\circ}$.

Суммарную среднюю квадратическую погрешность измерения углов, обусловленную совместным действием инструментальной и случайной погрешностей, можно оценить по формуле [3]

$$\Delta \alpha = \sqrt{\frac{\Delta_{\text{инст}}^2}{3} + (\Delta \bar{\alpha})^2}$$

В случае, когда одна из этих составляющих преобладает над другой, можно пренебречь меньшей погрешностью. Согласно ГОСТ 8.207-76, случайная погрешность считается малой, если $\Delta_{\text{инст}} > 8 \Delta \bar{\alpha}$. Инструментальная погрешность считается малой, если $\Delta_{\text{инст}} < 8 \Delta \bar{\alpha}$.

Погрешность определения сопротивлений R_X и R_N рассчитывают по формулам:

$$\Delta R_X = \left. \frac{df}{d\alpha} \right|_{\alpha=\bar{\alpha}_X} \cdot \Delta \alpha_X \qquad \Delta R_N = \left. \frac{df}{d\alpha} \right|_{\alpha=\bar{\alpha}_N} \cdot \Delta \alpha_N$$

где $\Delta \alpha_X$, $\Delta \alpha_N$ - суммарные средние квадратические погрешности.

Значения производных определяют по графику $R=f(\alpha)$ в точках $\alpha = \bar{\alpha}_X$, и $\alpha = \bar{\alpha}_N$.

Погрешность измерения ЭДС $\bar{\mathcal{E}}_X$ определяют по формуле

$$\Delta \bar{\mathcal{E}}_X = \bar{\mathcal{E}}_X \sqrt{\left(\frac{\Delta \mathcal{E}_N}{\mathcal{E}_N}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_X}{R_X}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_N}{R_N}\right)^2}$$

При расчетах принимать $\Delta \mathcal{E}_N / \mathcal{E}_N \ll \Delta R_X / R_X ; \Delta R_N / R_N$.

Окончательный результат измерений представить в виде

$$\mathcal{E}_X = \overline{\mathcal{E}_X} \pm \Delta \overline{\mathcal{E}_X}, P=0,68$$

Контрольные вопросы

1. Каков принцип компенсационного метода измерений?
2. Какими преимуществами обладает компенсационный метод по сравнению, например, с прямым методом измерений?
3. Можно ли вольтметром измерить ЭДС источника?
4. Какова электрическая схема, применяемая при компенсационном методе?
5. Что такое нормальный элемент, как он устроен и где применяется?

Литература

1. Савельев И.В. Курс общей физики» М.: Наука, 1978. Т. 2. 480 с.
2. Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1970. 576 с.
3. Савельева А.И., Фетисов И.Н. Обработка результатов измерений при проведении физического эксперимента: Метод, указания к лабораторной работе М-1 по курсу общей физики. М.: МВТУ, 1984.